

Q_1

(1)	J	K	Q^+	
	0	0	Q	hold
	0	1	0	reset
	1	0	1	set
	1	1	Q'	Invert

$$N = K'$$

J	N	Q^+	
0	0	0	reset
0	1	Q	hold
1	0	Q'	invert
1	1	1	set

JN Excitation

Q	Q^+	J	N
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	0
1	1	X	1

(2)	D	Q^+	When $J=N$.	JN	Q^+
	0	0		00	0
	1	1		11	1

Q	Q^+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Q	Q^+	JN
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

So. D flip-flop can be made by connecting JN together.

Q2

$\bar{E}=0$ hold


X

$E=1$ $X=1$

0, 2, 3, 1

$E=1$ $X=0$

0, 1, 3, 2

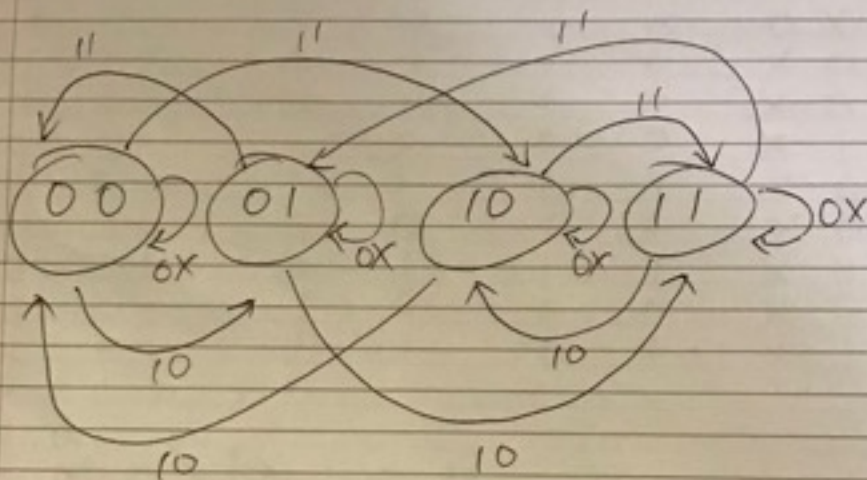

Q_0	Q_1	E	X	Q_0^+	Q_1^+	J_0	K_0	J_1	K_1
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	0	1	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	0	1	0	X	1	X
0	0	1	1	1	0	1	X	0	X
0	1	0	0	0	1	0	X	X	0
0	1	0	1	0	1	0	X	X	0
0	1	1	0	1	1	1	X	X	0
0	1	1	1	0	0	0	X	X	1
1	0	0	0	1	0	X	0	0	X
1	0	0	1	1	0	X	0	0	X
1	0	1	0	0	0	X	1	0	X
1	0	1	1	1	1	X	0	1	X
1	1	0	0	1	1	X	0	X	0
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0
1	1	1	0	1	0	X	0	X	1
1	1	1	1	0	1	X	1	X	0

J_0	$Q_0 Q_1$	$\overline{E}X$	$\overline{E}X'$	EX	EX'
00	00	0	0	1	0
01	01	0	0	0	1
11	11	X	X	X	X
10	10	X	X	X	X

$$J_0 = \overline{E}XQ_1' + \overline{E}X'Q_1$$

$$= E(X \oplus Q_1)$$

K_0	$Q_0 Q_1$	$\overline{E}X$	$\overline{E}X'$	EX	EX'
	00	X	X	X	X
	01	X	X	X	X
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	1

$$K_0 = \overline{E}XQ_1 + \overline{E}X'Q_1'$$

$$= E(X \oplus Q_1)'$$

J_1

0	0	0	1
X	X	X	X
X	X	X	X
0	0	1	0

$$J_1 = EX'Q_0' + EXQ_0$$

$$= E(X \text{ XOR } Q_0)'$$

 K_1

X	X	X	X
0	0	1	0
X	0	0	1
X	X	X	X

$$K_1 = EXQ_0' + EX'Q_0$$


$$= E(X \text{ XOR } Q_0)$$

Then Draw circuits.

Q3 Input I N
 Output G C

(00) 0cent (01) 5cents

(10) 10 cents (11) 15 cents

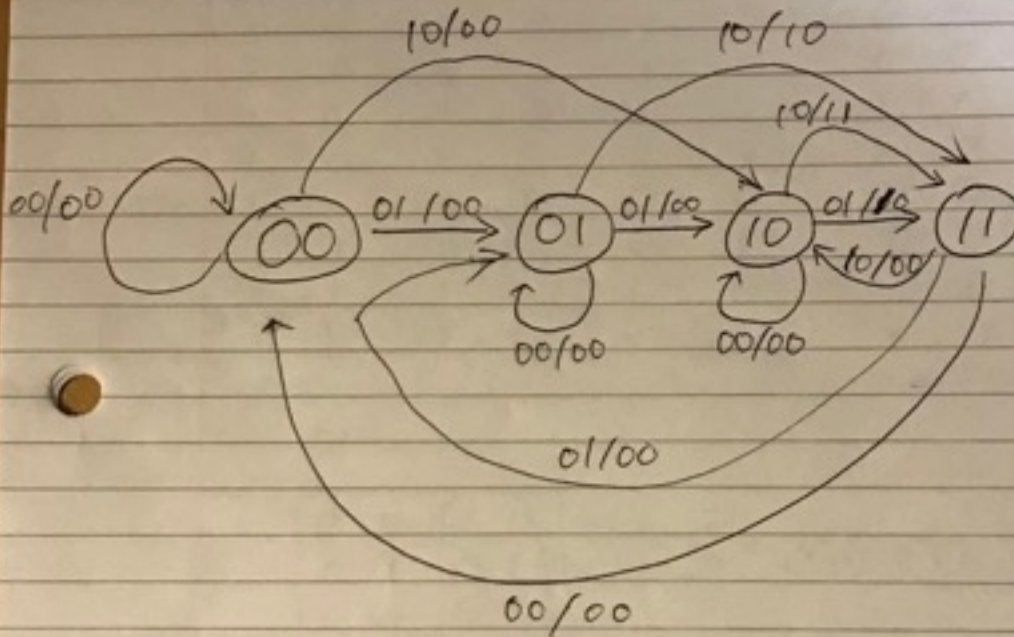

S^+

Q_0	Q_1	DN		Q_0^+	Q_1^+	G	C	J_0	K_0	J_1	K_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	1	X	0	X
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0	0	0	X	X	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1	X	X	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	X	X	0
0	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	1	0	0	0	X	0	0	X
1	0	0	1	1	1	1	0	X	0	1	X
1	0	1	0	1	1	1	1	X	0	1	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	0	0	0	0	X	1	X	1
1	1	0	1	0	1	0	0	X	1	X	0
1	1	1	0	1	0	0	0	X	0	X	1
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

J_0 DN

$Q_0 Q_1$

0	0	X	1
0	1	X	1
X	X	X	X
X	X	X	X

$$J_0 = NQ_1 + D$$

K_0

~~K_0~~

X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
0	1	X	1

X	X	X	X
X	X	X	X
1	1	X	0
0	0	X	0

$$K_0 = Q_1 D'$$

J_1

0	1	X	0
X	X	X	X
X	X	X	X
0	1	X	1

$$J_1 = Q_0 D + N$$

 K_1

X	X	X	X
0	1	X	0
1	0	X	1
X	X	X	X

$$K_1 = NQ_0' + N'Q_0$$

$$= N \text{ XOR } Q_0$$

 G

0	0	X	0
0	0	X	1
0	0	X	0
0	1	X	1

$$G = DQ_0'Q_1 + NQ_0Q_1' + DQ_0Q_1$$

$$= D(Q_0 \text{ XOR } Q_1) + NQ_0Q_1$$

 C

0	0	X	0
0	0	X	0
0	0	X	0
0	0	X	1

$$C = DQ_0Q_1'$$

Then draw circuits.